



## Funcionamiento

Controlaremos el funcionamiento del alumbrado conectado al equipo mediante el accionado del pulsador, a cada pulsación cambiará el estado del relé de salida.

El control del estado del relé como su activación/desactivación es posible realizarla a través de la plataforma web o la pagina de configuración del mismo módulo. Con este entorno de configuración es posible también realizar acciones temporizadas o con algún tipo de calendario.

## Materiales Necesarios

- Módulo 0003
- Pulsador
- Lampara a controlar

## Cableado

En el esquema se puede seguir el conexionado del dispositivo a los distintos mecanismos tanto de control como al alumbrado.

En el caso de utilizar un pulsador, se pueden instalar en paralelo los mecanismos necesarios.

## Configuración

Configuración

From:

<http://avftechnology.com/doc/> - **Doc Site**

Permanent link:

<http://avftechnology.com/doc/doku.php?id=es:apps:ap00001&rev=1516028345>

Last update: **15/01/2018 14:59**

